

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

PROIECT PSN

Studenți: Stoica Mihai, Sărăndan Vlad

Coordonator: Szabolcs - Andras Csillag

Cuprins

- 1.Specificație proiect
- 2. Schema bloc cu componentele principale
- 3. Evidenţierea unităţii de comandă şi a celei de execuţie
- 4.Lista componentelor folosite

1. Specificație proiect

Descriere: Să se implementeze un sistem numeric care permite utilizatorului adăugarea unui cifru din 3 caractere distincte pentru securizarea unui dulap (asemănător dulapurilor folosite la vestiarele de la sălile de sport, mall, etc)

Cerințe funcționale:

- 1. Un led **LIBER_OCUPAT** va avea funcția de a semnala faptul ca dulapul este liber(led stins) sau ocupat(led aprins).
- 2. Utilizatorul va apasă un buton **ADAUGA_CIFRA** pentru a semnala începerea introducerii codului. Un led **INTRODU_CARACTERE** se va aprinde pentru a marca starea.
- 3. Utilizatorul va adaugă pe rând 3 caractere cu ajutorul butoanelor **UP** si **DOWN.**
- 4. Caracterele permise sunt curprinse in intervalul 0-1-..-8-9-A-B-..-F
- 5. Caracterul curent introdus este afișat pe afișor cu 7 segmente (SSD).
- 6. Pentru trecerea la următorul caracter utilizatorul va apasă butonul ADAUGA CIFRA.
- 7. Caracterul anterior introdus rămâne afișat.
- 8. Următorul caracter este vizibil pe afișaj pe poziția următoare.
- După introducerea celui de al treilea caracter, la apăsarea butonului ADAUGA_CIFRA, afișajul SSD se va stinge iar cifru va fi in starea blocat prin aprinderea ledului LIBER_OCUPAT.
- 10. Ledul **INTRODU CARACTERE** se va stinge
- 11. Existenta unui buton/switch **RESET** in timpul introducerii cifrului pentru revenire in starea inițiala(ledul **LIBER_OCUPAT** se va stinge, afișajul SSD este gol, ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge)
- 12. Utilizatorul va apasă butonul/switch **ADAUGA_CIFRA** pentru a începe introducerea codului pentru deblocarea cifrului
- 13. Se vor relua pașii 2-8.
- 14. La introducerea ultimului caracter, la apăsarea butonului **ADAUGA_CIFRA** se va face verificarea, daca codul introdus corespunde cu codul anterior.
- 15. In cazul de egalitate, ledul **LIBER_OCUPAT** se va stinge, ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge, afișajul SSD se golește.
- 16. In cazul de inegalitate, ledul LIBER_OCUPAT va rămâne aprins, ledul


INTRODU_CARCATERE se va stinge, afișajul SSD se golește.

Cerinte non-functionale:


- 1. Implementare pe plăcuță
- 2. Utilizare SSD
- 3. Utilizare switch, led, butoane

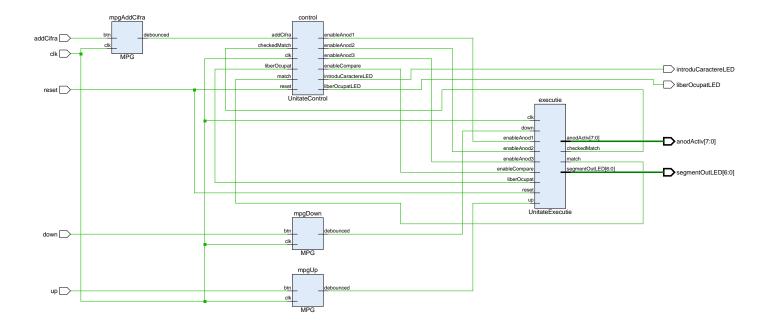
2. Schema bloc cu componentele principale

Black Box -ul conține 5 intrări: buton addCifra, up, down, clk și un switch reset. De asemenea acesta conține și 4 ieșiri: 3 anozi folosiți pentru reprezentarea pe afișorul cu 7 segmente și un led LIBER OCUPAT care arată starea în care se află cifrul.



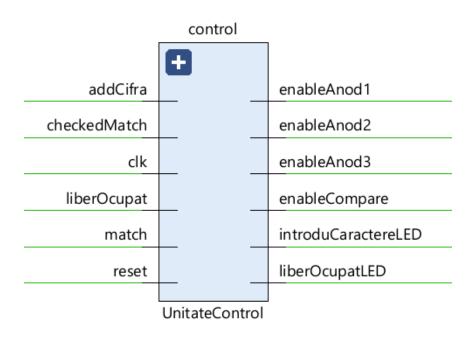3. Evidențierea unității de comandă și a celei de execuție



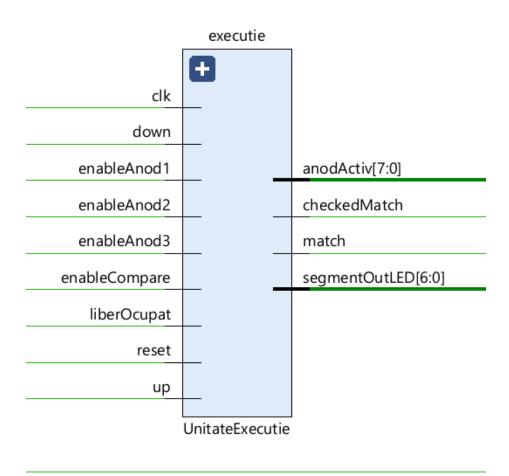

4.Lista componentelor folosite

```
component UnitateControl is
   port (
        clk : in std logic;
       reset : in std logic;
        addCifra : in std logic;
        enableCompare : out std logic;
        checkedMatch : in std logic;
        enableAnod1 : out std logic;
        enableAnod2 : out std logic;
        enableAnod3 : out std logic;
       match : in std logic;
        liberOcupat : inout std logic;
        liberOcupatLED : out std logic;
        introduCaractereLED : out std logic
    );
end component;
```

clk=semnal de ceas

reset=semnal de resetare pentru inițializarea componentei addCifra=semnal care indică introducerea unei noi cifre enableCompare=semnal de ieșire pentru inițierea unei comparații checkedMatch=semnal care verifică efectuarea unei comparații enableAnod1, enableAnod2, enableAnod3=semnale pentru controlul segmentelor SSD match=indică dacă comparația a reușit liberOcupat=ieșire care reflectă starea curentă

liberOcupatLED=ieșire pentru un LED pentru a indica vizual starea ocupată introduCaractereLED =ieșire pentru un LED pentru a indica introducerea cifrei

```
component UnitateExecutie is
   port (
       clk : in std logic;
        reset : in std logic;
        liberOcupat : in std logic;
        enableAnod1 : in std logic;
        enableAnod2 : in std logic;
        enableAnod3 : in std logic;
        up : in std logic;
        down : in std logic;
        enableCompare : in std logic;
        checkedMatch : out std logic;
        match : out std logic;
        anodActiv : out std logic vector (7 downto 0);
        segmentOutLED: out std logic vector (6 downto 0)
   );
end component;
```

up=incrementează cifra down=decrementează cifra

```
component MPG is
   port (
        btn : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        debounced : out std_logic);
end component;
```

debounced=divizor de frecvență

displayController - trimite catre 7 segment cifrele curente ce trebuie afisate ramController - selecteaza in functie de starile liber/ocupat in care dintre cele 2 memorii ram este scris pin-ul introdus ramCifru - stocheaza pin-ul care blocheaza cifrul ramCifreCurente - stocheaza pin-ul care se incearca pentru eliberare comparator - compara continutul din cele doua memorii ram

CIFRU DULAP: LIBER_OCUPAT (LED) INTRODU_CARACTERE ENABLE_ANOD0 ASTEPT_CIFRA3 INTRODU_CARACTERE (LED) ENABLE_ANODO -----3adrese x4bits cifru salvat 3adrese x4bits Cifru incercat INTRODU_CARACTERE (LED) ASTEPT_CIFRA4 UP/DOWN ENABLE_ANOD1 INTRODU_CARACTERE |-----INTRODU_CARACTERE ENABLE_ANOD2 ENABLE_ANOD2

ALU _____

