

MINISTERUL EDUCAȚIEI



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

CIFRU DULAP

PROIECTAREA SISTEMELOR NUMERICE

Studenti: Stoica Mihai, Sărăndan Vlad

Coordonator: Szabolcs - Andras Csillag

2024

Cuprins

- 1.Specificație proiect**
- 2.Schema bloc cu componentele principale**
- 3.Evidențierea unității de comandă și a celei de execuție**
- 4.Lista componentelor folosite**

1. Specificație proiect

Descriere: Să se implementeze un sistem numeric care permite utilizatorului adăugarea unui cifru din 3 caractere distincte pentru securizarea unui dulap (asemănător dulapurilor folosite la vestiarele de la sălile de sport, mall, etc)

Cerințe funcționale:


1. Un led **LIBER_OCUPAT** va avea funcția de a semnala faptul ca dulapul este liber(led stins) sau ocupat(led aprins).
2. Utilizatorul va apăsa un buton **ADAUGA_CIFRA** pentru a semnala începerea introducerii codului. Un led **INTRODU_CARACTERE** se va aprinde pentru a marca starea.
3. Utilizatorul va adăuga pe rând 3 caractere cu ajutorul butoanelor **UP** si **DOWN**.
4. Caracterele permise sunt cuprinse în intervalul 0-1-...-8-9-A-B-...-F
5. Caracterul curent introdus este afișat pe afișor cu 7 segmente (SSD).
6. Pentru trecerea la următorul caracter utilizatorul va apăsa butonul **ADAUGA_CIFRA**.
7. Caracterul anterior introdus rămâne afișat.
8. Următorul caracter este vizibil pe afișaj pe poziția următoare.
9. După introducerea celui de al treilea caracter, la apăsarea butonului **ADAUGA_CIFRA**, afișajul SSD se va stinge iar cifru va fi în starea blocat prin aprinderea ledului **LIBER_OCUPAT**.
10. Ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge
11. Existența unui buton/switch **RESET** în timpul introducerii cifrului pentru revenire în starea inițială(ledul **LIBER_OCUPAT** se va stinge, afișajul SSD este gol, ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge)
12. Utilizatorul va apăsa butonul/switch **ADAUGA_CIFRA** pentru a începe introducerea codului pentru deblocarea cifrului
13. Se vor relua pașii 2-8.
14. La introducerea ultimului caracter, la apăsarea butonului **ADAUGA_CIFRA** se va face verificarea, dacă codul introdus corespunde cu codul anterior.
15. În cazul de egalitate, ledul **LIBER_OCUPAT** se va stinge, ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge, afișajul SSD se golește.
16. În cazul de inegalitate, ledul **LIBER_OCUPAT** va rămâne aprins, ledul **INTRODU_CARACTERE** se va stinge, afișajul SSD se golește.

Cerințe non-funcționale:



1. Implementare pe plăcuță
2. Utilizare SSD
3. Utilizare switch, led, butoane

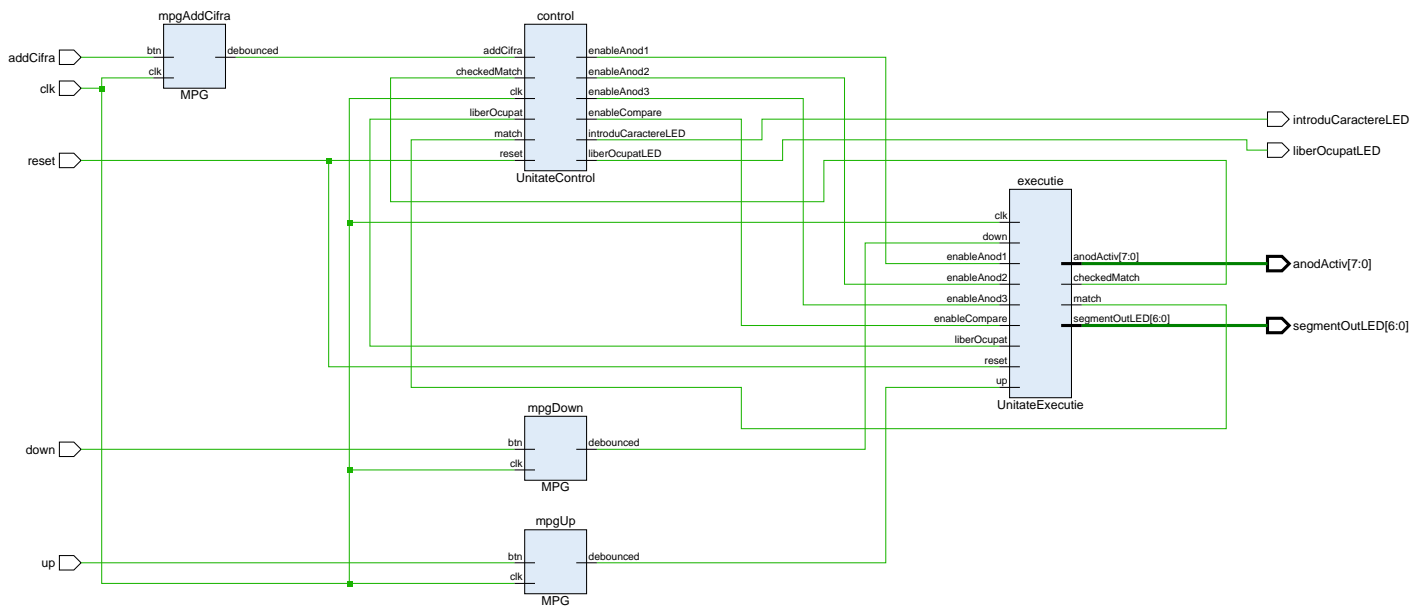2. Schema bloc cu componentele principale

Black Box -ul conține 5 intrări: buton addCifra, up, down, clk și un switch reset. De asemenea acesta conține și 4 ieșiri: 3 anodi folosiți pentru reprezentarea pe afișorul cu 7 segmente și un led LIBER_OCUPAT care arată starea în care se află cifra.



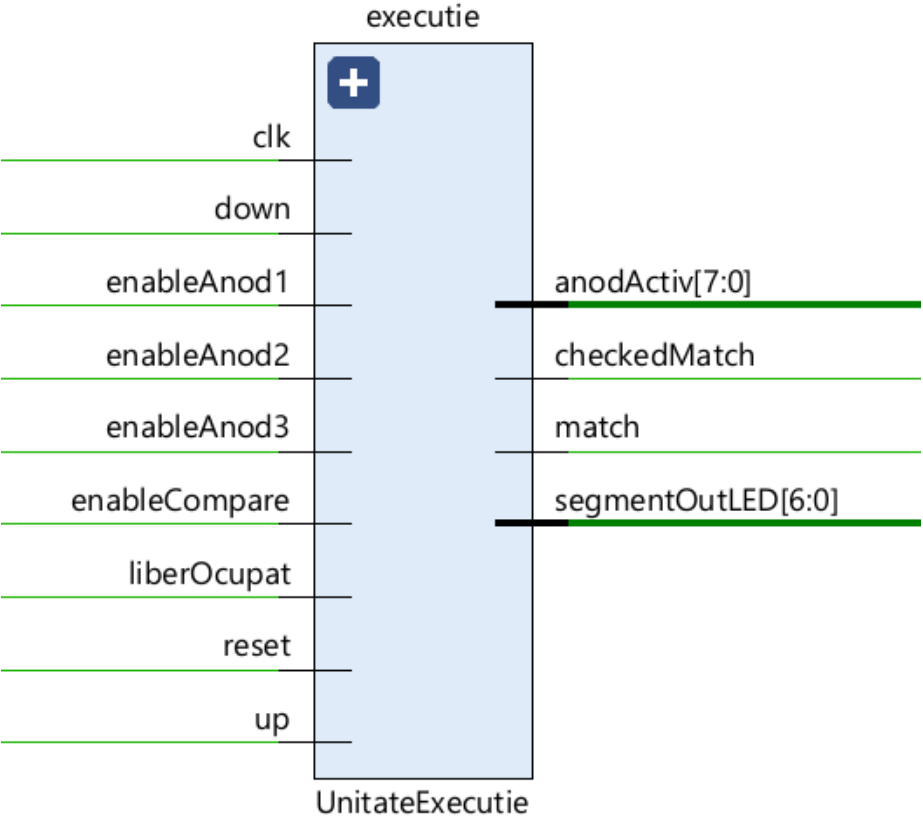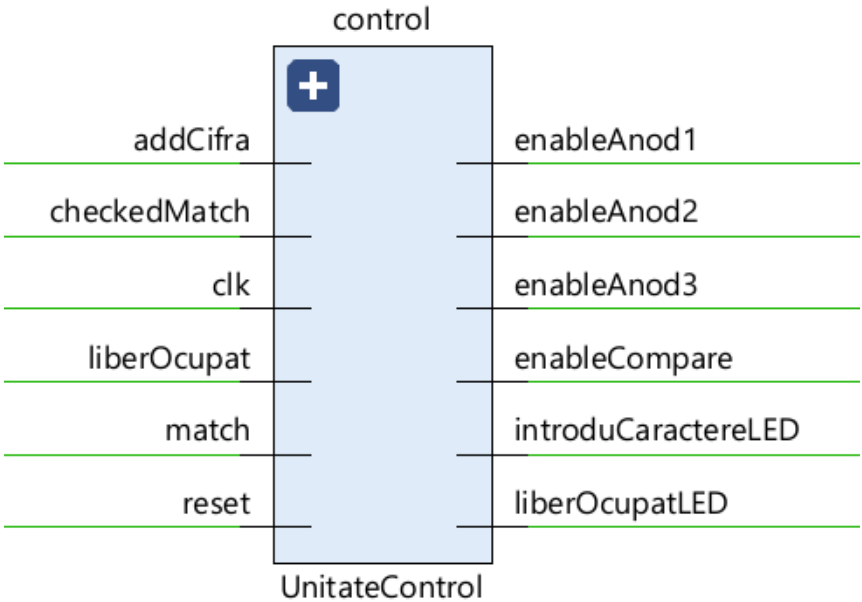3.Evidențierea unității de comandă și a celei de execuție



4. Lista componentelor folosite

```
component UnitateControl is
  port (
    clk : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    addCifra : in std_logic;
    enableCompare : out std_logic;
    checkedMatch : in std_logic;
    enableAnod1 : out std_logic;
    enableAnod2 : out std_logic;
    enableAnod3 : out std_logic;
    match : in std_logic;

    liberOcupat : inout std_logic;
    liberOcupatLED : out std_logic;
    introduCaractereLED : out std_logic
  );
end component;
```

clk=semnal de ceas

reset=semnal de resetare pentru inițializarea componentei

addCifra=semnal care indică introducerea unei noi cifre

enableCompare=semnal de ieșire pentru inițierea unei comparații

checkedMatch=semnal care verifică efectuarea unei comparații

enableAnod1, enableAnod2, enableAnod3=semnale pentru controlul segmentelor SSD

match=indică dacă comparația a reușit

liberOcupat=ieșire care reflectă starea curentă

liberOcupatLED=ieșire pentru un LED pentru a indica vizual starea ocupată

introduCaractereLED =ieșire pentru un LED pentru a indica introducerea cifrei

```

component UnitateExecutie is
    port (
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        liberOcupat : in std_logic;
        enableAnod1 : in std_logic;
        enableAnod2 : in std_logic;
        enableAnod3 : in std_logic;
        up : in std_logic;
        down : in std_logic;
        enableCompare : in std_logic;
        checkedMatch : out std_logic;
        match : out std_logic;

        anodActiv : out std_logic_vector (7 downto 0);
        segmentOutLED : out std_logic_vector (6 downto 0)
    );
end component;

```

up=incrementează cifra
down=decrementează cifra

```

component MPG is
    port (
        btn : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        debounced : out std_logic);
end component;

```

debounced=divizor de frecvență

displayController - trimite catre 7 segment cifrele curente ce trebuie afisate
ramController - selecteaza in functie de starile liber/ocupat in care dintre cele 2
memorii ram este scris pin-ul introdus
ramCifru - stocheaza pin-ul care blocheaza cifrul
ramCifreCurente - stocheaza pin-ul care se incearca pentru eliberare
comparator - compara continutul din cele doua memorii ram

ORGANIGRAMA:

